

# Week9 Special Multiply

## Basic Setting

1. **Device Family:** MAX 10(DA/DF/DC/SA/SC)
2. **Available Devices:** 10M50DAF484C7G

Available devices:

Name	Core Voltage	LEs	Total I/Os	GPIOs	Memory Bits	Embedded multiplier 9-bit el
10M50DAF256I7G	1.2V	49760	178	178	1677312	288
10M50DAF484C6GES	1.2V	49760	360	360	1677312	288
10M50DAF484C7G	1.2V	49760	360	360	1677312	288
10M50DAF484C8G	1.2V	49760	360	360	1677312	288
10M50DAF484C8GES	1.2V	49760	360	360	1677312	288


3. **EDA Tool Settings, Simulation:** Modelsim-Altera, Verilog HDL
4. Click 「Assignments > Pin Planner > Location」 分配 Pin
5. 到裝置管理員，「其他裝置 > USB-Blaster」，右鍵「更新驅動程式」
6. 瀏覽電腦上的驅動程式
7. 路徑 C:\intelFPGA\_lite\16.1\quartus\drivers\usb-blaster (16.1 或 18.1)
8. 到裝置管理員，「通用序列匯流排控制器 > Altera USB-Blaster」，有就代表成功
9. Click 「Tools > Programmer」
10. Click 「Hardware Setup > USB Blaster」，然後 Currently selected hardware 選「USB-Blaster [USB0]」
11. Click 「Add file > ~.sof > Open」(注意是在 outputfiles 裡面)
12. Click 「Start」顯示 Success 成功

## Special Multiply

### Request

1. 當輸入為 0~2，輸出值=輸入值+1
2. 當輸入為 3~5，輸出值=輸入值乘以 2
3. 當輸入為 6~8，輸出值=輸入值乘以 2 後，再減1
4. 其他輸入，輸出值為 0

## Logic Gate

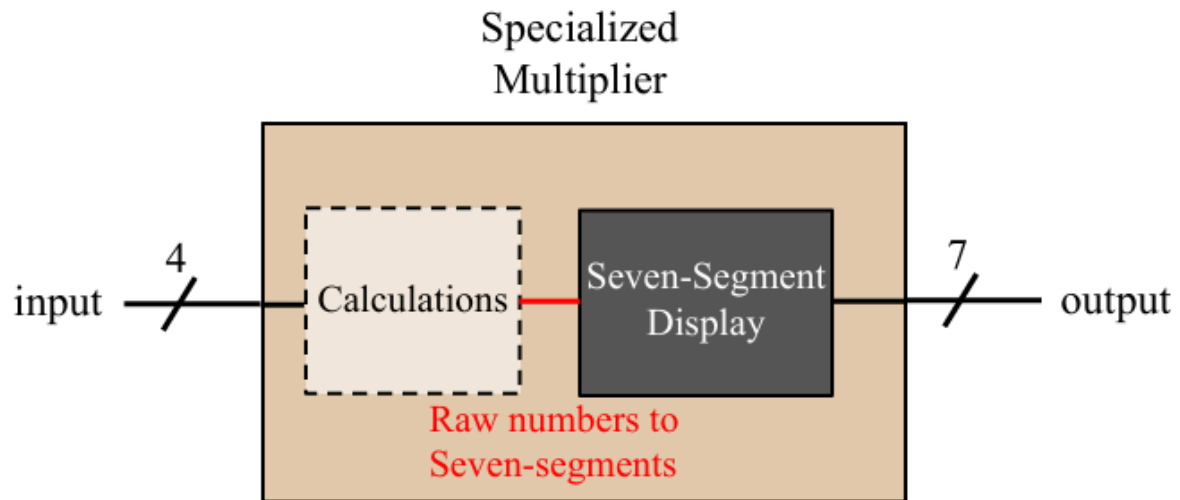



## Seven Display


- 0~15 七段顯示器對應
  - 0: 亮
  - 1: 不亮

```

1  4'd0: out = 7'b1000000;
2  4'd1: out = 7'b1111001;
3  4'd2: out = 7'b0100100;
4  4'd3: out = 7'b0110000;
5  4'd4: out = 7'b0011001;
6  4'd5: out = 7'b0010010;
7  4'd6: out = 7'b0000010;
8  4'd7: out = 7'b1111000;
9  4'd8: out = 7'b0000000;
10 4'd9: out = 7'b0010000;
11 4'd10: out = 7'b0001000;
12 4'd11: out = 7'b0000011;
13 4'd12: out = 7'b1000110;
14 4'd13: out = 7'b0100001;
15 4'd14: out = 7'b0000110;
16 4'd15: out = 7'b0001110;

```

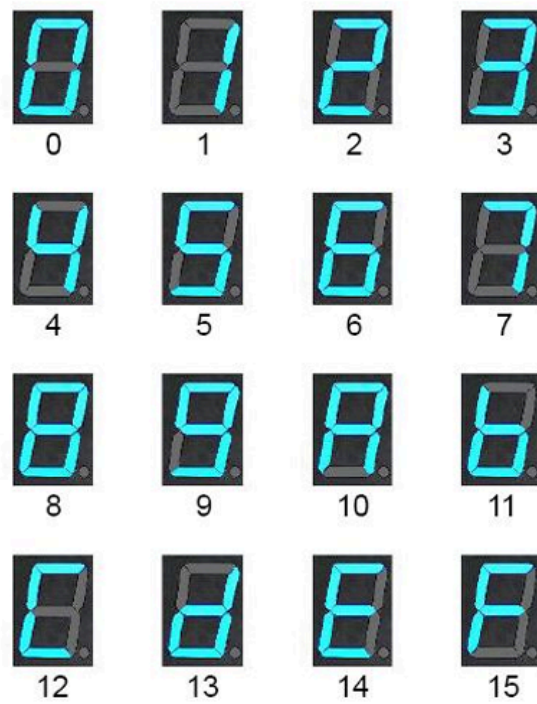 


Ex:  0

out=7'b10000000;

g ← a

g=1

Ex:  5

out=7'b0010010;

b=1, e=1

Signal Name	FPGA Pin No.	Description	Signal Assigned	對應字母
HEX00	PIN_C14	Seven Segment Digit 0[0]	out[0]	a
HEX01	PIN_E15	Seven Segment Digit 0[1]	out[1]	b
HEX02	PIN_C15	Seven Segment Digit 0[2]	out[2]	c
HEX03	PIN_C16	Seven Segment Digit 0[3]	out[3]	d
HEX04	PIN_E16	Seven Segment Digit 0[4]	out[4]	e
HEX05	PIN_D17	Seven Segment Digit 0[5]	out[5]	f
HEX06	PIN_C17	Seven Segment Digit 0[6]	out[6]	g

## Verilog

---

```
1  module main(in, out);
2      input [3:0] in;
3      output reg [6:0] out;
4
5      always@(*)
6      begin
7          case(in)
8              4'b0000: out = 7'b1111001; // out = 0+1
9              4'b0001: out = 7'b0100100; // out = 1+1
10             4'b0010: out = 7'b0110000; // out = 2+1
11             4'b0011: out = 7'b0000010; // out = 3*2
12             4'b0100: out = 7'b0000000; // out = 4*2
13             4'b0101: out = 7'b0001000; // out = 5*2
14             4'b0110: out = 7'b0000011; // out = 6*2-1
15             4'b0111: out = 7'b0100001; // out = 7*2-1
16             4'b1000: out = 7'b0001110; // out = 8*2-1
17             default: out = 7'b1000000;
18         endcase
19     end
20 endmodule
```